



I\_clk

I\_rst

I\_wave\_sel

A

- Séquenciel
- Machine à états finis qui controle la séquence des samples

B

- Séquenciel
- Compteur/Décompteur

C

- Générateur de sinusoïde
- Séquenciel

D

- Générateur de triangle
- Séquenciel

E

- Générateur de dent-de-scie
- Séquenciel

F

- Multiplexeur 4 entrées
- Combinatoire

G

- Complément à 2
- Combinatoire

H

- Multiplexeur (2 entrées)
- Combinatoire

I

- Flip-flop
- Séquenciel



**O<sub>wav</sub>**