



I\_clk

I\_rst

I\_wave\_sel

A

B

compteur/décompteur en 25

séquentiel

C

générateur de signal (sinusoïdal)

combinatoire

D

générateur de signal (triangle)

combinatoire

E

générateur de signal (sawtooth)

combinatoire

F

multiplexeur (4 entrées/ 1 sortie) ;

combinatoire

G

inverseur

combinatoire

H

multiplexeur (2 entrées/ 1 sortie) ;

combinatoire

I

flip-flop

séquentiel

**O\_wav**